
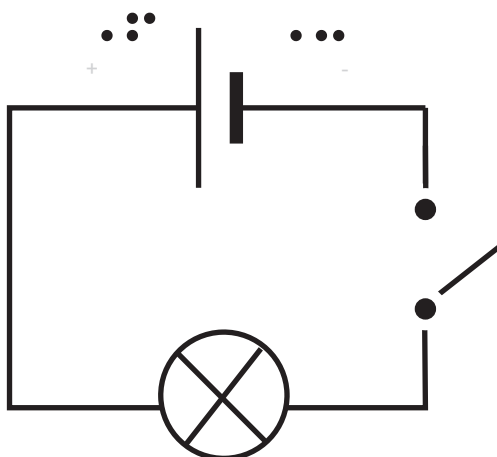



Exemple de circuit électrique en série

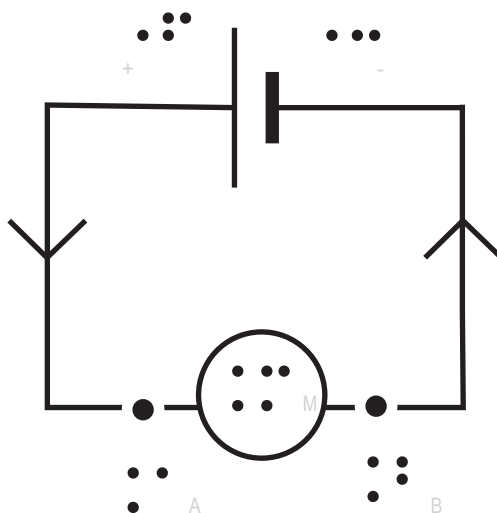

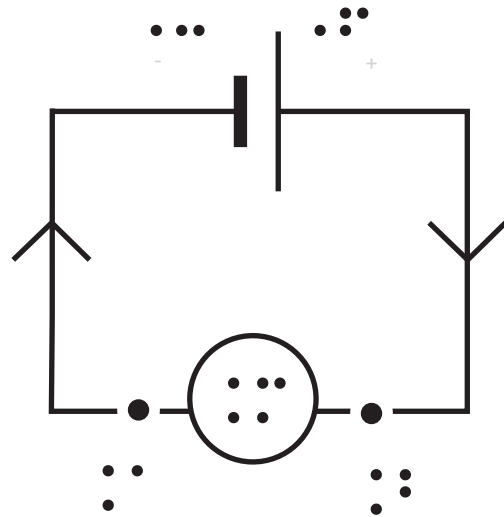
Exemple de circuit électrique en série

Suivant le sens de branchement, le moteur change de sens de rotation.  
 Conclusion: le courant a un sens: il va de la borne positive de la pile vers la borne négative.






La DEL est allumée

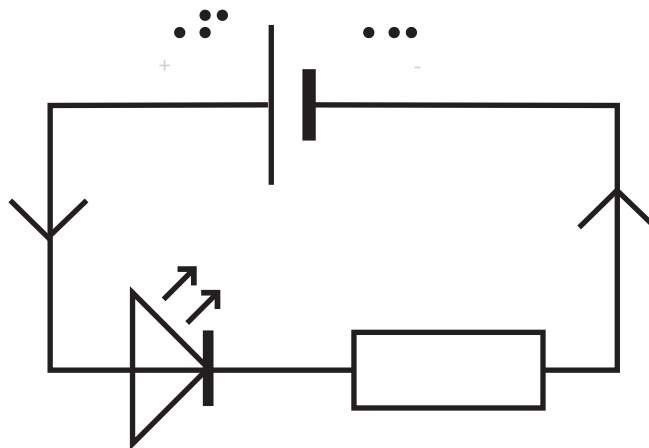


Résistance

DEL (ou LED)  
Diode électroluminescente

La DEL n'est pas allumée (sens bloqué)

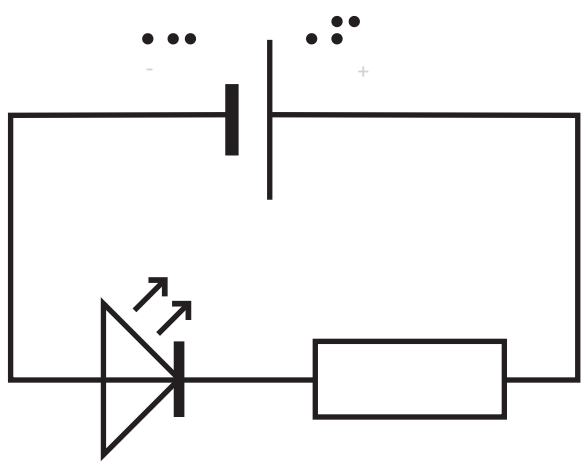

La DEL est allumée

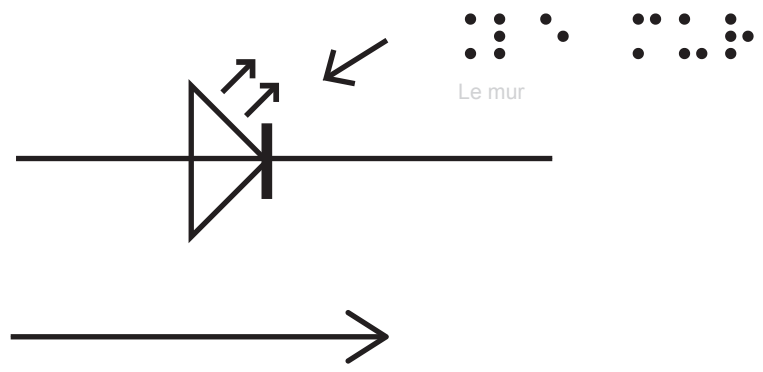

Sens autorisé pour le courant